

图 1: 带电阻性负载的输出电压 $\alpha = 60^\circ$

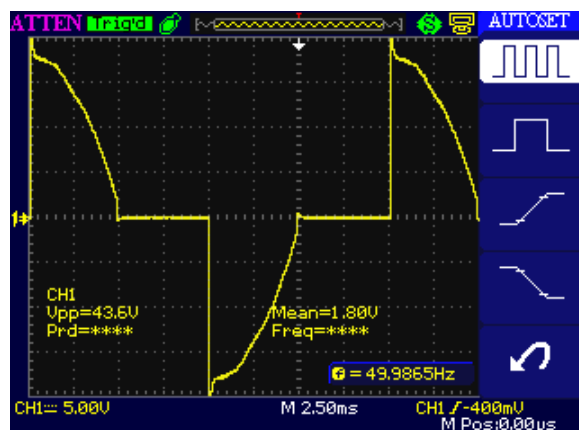


图 2: 带电阻性负载的输出电压 $\alpha = 90^\circ$

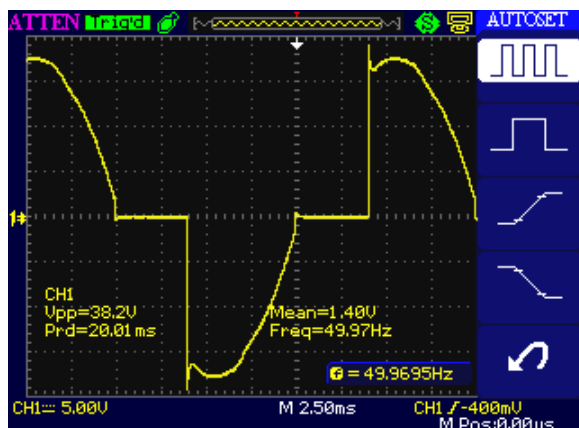


图 3: 带电阻性负载的输出电压 $\alpha = 120^\circ$

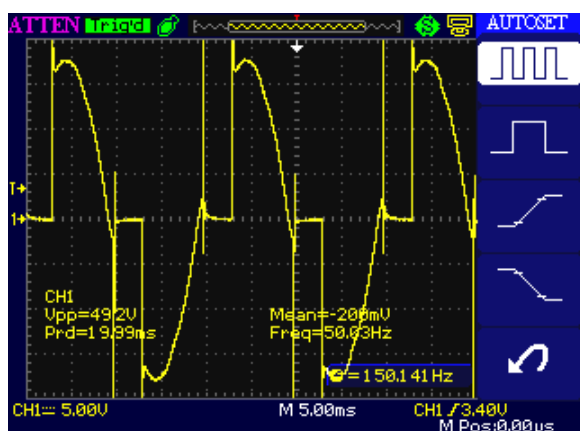


图 4: 带阻感性负载的输出电压 $\alpha > \varphi$

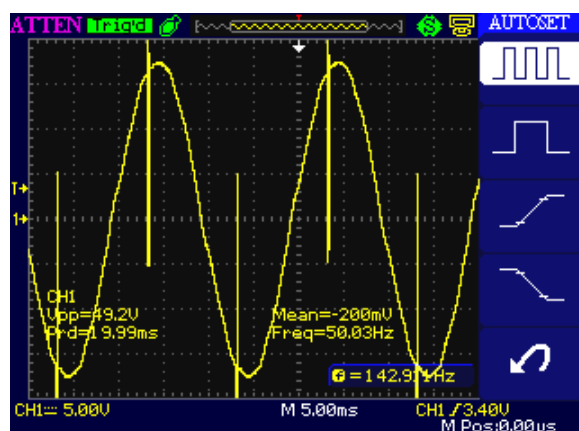


图 5: 带阻感性负载的输出电压 $\alpha \leq \varphi$

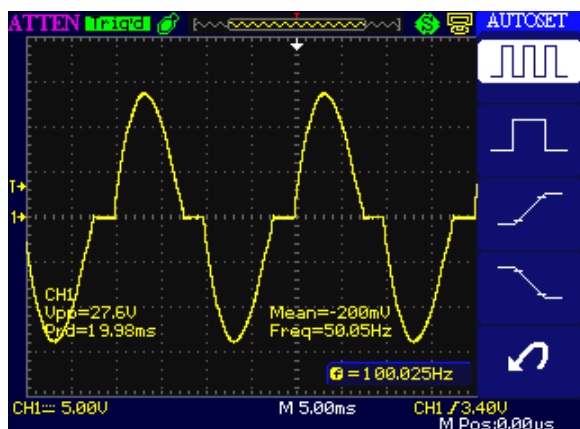


图 6: 带阻感性负载的输出电流 $\alpha > \varphi$

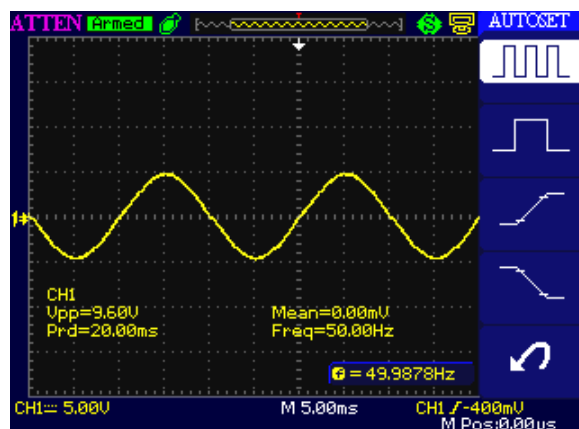


图 7: 带阻感性负载的输出电流 $\alpha \leq \varphi$